الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية قسنطينة السنة الدراسية :2024 / 2023 الأستاذ: ت / روستيلة

وزارة التربية الوطنية ثانوية: ماسينيسا ـ الخروب ـ

اختبار الثلاثي الأول في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية)

شعبة: 3 تقني رياضي

الموضوع: نظام الي لتوضيب حزم ورق مقاس A4


يحتوي الموضوع على 5 صفحات:

- العرض: من الصفحة 1 إلى الصفحة 3
 - العمل المطلوب: من الصفحة 4
 - وثيقة الإجابة: الصفحة 5
 - 1 دفتر الشروط:
- الهدف من التألية: يسمح النظام بتعبئة حزم ورق A4 داخل علب
 - 2 وصف التشغيل: يحتوي النظام على أربع اشغولات
- أشغولة التعبئة: بعد حضور علبة فارغة تقوم الرافعة A بتعبئتها بخمس (05) حزم ورق A4 التي تنزل
 الواحدة تلو الأخرى عبر قناة الإتيان
- - أشغولة التقديم: يتم تقديم العلبة إلى مركز الطى والمسك بواسطة المحرك M.
- مسكها D و C ثم الطي والمسك : عند الكشف عن علبة بواسطة s_2 يتم طي جوانبها بواسطة الرافعتين c و D ثم مسكها بواسطة الرافعة c ..
 - 3 الاستغلال: تشغيل النظام يستوجب وجود عاملين 02:

عامل مختص: للصيانة الدورية المراقبة والتهيئة.

عامل دون تخصص : لتصريف العلب الجاهزة وتزويد حامل المساكات .

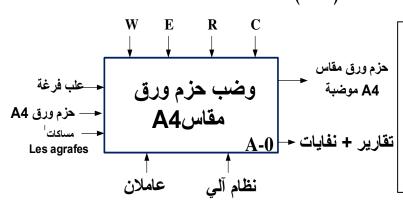- 4 الأمن : حسب القوانين المعمول بها في النظام الدولي (SI).
- 5 التحليل الوظيفي: الوظيفة الشاملة : مخطط النشاط (A-O)





■ (الطاقة):

We طاقة كهربائية Wp طاقة هوائية.

- R (الضبط): N عدد حزم الورق في العلبة.
 - E: تعليمات الاستغلال ■
 - (الاعدادات) : أوامر التشغيل .

- 6 دراسة أنماط التشغيل والتوقف.
- التشغيل العادي: مجسد بمتمن الإنتاج العادي حيث تنطلق دورة الإنتاج بوضع مبدلة التشغيل في الوضعية
 Maلعل (AUTO/Manu)
 - أما التوقف فيتم بالضغط على زر التوقف Ar، ليتوقف النظام في نهاية الدورة
- أساليب الخلل و إعادة التشغيل: في حالة وجود خلل في المحرك ، بتأثير المرحل الحراري أو بضغط العامل على زر التوقف الاستعجالي AU فانه يتم قطع التغذية وتوقف النظام في الحالة المعينة.
- بعد التحضير لإعادة التشغيل يتم تهيئة النظام بالضغط على زر التهيئة Init لوضع الجزء العملي في الوضعية الابتدائية. عند تحقيق الشروط الابتدائية Cl يمكن لدورة جديدة أن تنطلق.

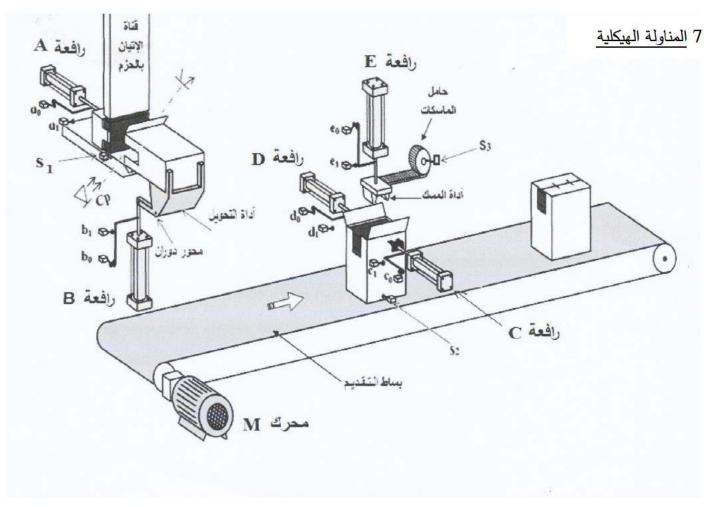

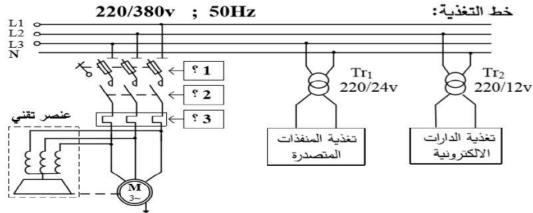

8- الاختيارات التكنولوجية:


عناصر القيادة والحماية	الملتقطات	المنفذات المتصدرة	المنفذات	الأشغولات
RT: مرحل حراري لحماية المحركM. AU: زر التوقف الاستعجالي.	A1, A0; ملتقطي نهاية الشوط لساق الرافعة A. S1: ملتقط الكشف عن وجود حزمة الورق . Cp:خلية الكشف عن مرور حزمة (عدد الحزم N).	-dA+,dA+ موزع 5/2 ثنائي الاستقرار ، تحكم كهروهوائي ~24v.	 A: رافعة ثنائية المفعول لوضع حزم الورق في العلبة. 	التعبئة
	b1,b0; ملتقطي نهاية	-dB+,dB موزع 5/2 موزع	B: رافعة ثنائية المفعول	التحويل
Auto/Manu: مبدلة	الشوط لساق الرآفعة B.	ثنائي الاستقرار ، تحكم	للتحكم في أداة التحويل	إلى
اختيار نمط		كهروهوائي ~24V.	إلى البساط.	البساط
التشغيل (آلي/يدوي).	S2: ملتقط الكشف عن	KM: ملامس	M: محرك لا تزامني ~3	
MA: زر التشغيل.	حضور العلبة في مركز	كهرومغناطيسي ~24V	220/380v	التقديم
Ar: زر التوقيف.	الطِّي والمسك.		مزود بمخفض سرعة .	
	c1, c0: ملتقطي نهاية	-dC ⁺ ,dC موزع 5/2 موزع	 C: رافعة ثنائية المفعول 	
	الشوط لساق الرافعة C.	ثنائي الاستقرار ، تحكم	للتحكم في أداة الطّي.	
Init: زر التهيئة.		كهروهوائي ~24v.		
HAVY PREPARA	dı ,do: ملتقطي نهاية	-dD+,dD موزع 5/2	 الفعة ثنائية المفعول 	الطّي
RAZ: ارجاع يدوي	الشوط لساق الراّفعة D.	ثنائي الاستقرار ، تحكم	للتحكم في أداة الطّي.	والمسك
للعداد.		كهروهوائي~24v.		
Réa: زر إعادة	e ₁ ,e ₀ : ملتقطي نهاية	-dE ⁺ ,dE: موزع 5/2	 الفعة ثنائية المفعول 	
التسليح.	الشوط لساق الرّافعة E.	ثنائي الاستقرار ، تحكم	للتحكم في أداة المسك.	
		كهر وهوائي~24v.	1350	

9- الإنجازات التكنولوجية:

• دارة الكشف والعدّ: Vcc= 12v R_c DΦ $\mathbf{R}_{\mathbf{l}}$ Qa Qb Qc عداد لا تزامني кą T CLR AOP RAZ R_G +5V الطابق الأول الطابق الثاتي الطابق الثالث h

• الحزم تأتى عبر القناة على فترات كل 3 ثوان:

دارة المؤجلة T

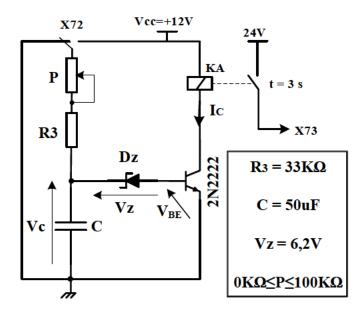

وثائق الصانع للمقحل2N2222:

2N2222	Vcemax = 40v	Icmax = 800mA	Vcesat = 0.3v	$V_{BE} = 0.7v$	β= 100

العمل المطلوب:

التحليل الوظيفي التنازلي والزمني:

س1/ أكمل التحليل الوظيفي التنازلي (النشاط A0) على وثيقة الإجابة (الصفحة 5)،

س2/ اتمم دورة GEMMA المختصرة على وثيقة الإجابة (الصفحة 5) وذلك بتحديد شروط الانتقال،

س3/ اشئ متمن اشغولة التحويل من وجهة نظر جزء التحكم (يضاف X_{104} تماس مرحلة الإذن بالتشغيل الألي)

دارة الكشف والعد:

 $^{\circ}$ س $^{\circ}$ ما هي مكونات خلية الكشف $^{\circ}$

س5/ اعطى اسم الطوابق الثلاث المكونة لدارة العد والكشف،

(Vd = 1.5v ; Id = 20mA) لثنائية المستعملة ضمن خلية الكشف Cp لها الخصائص التالية المستعملة ضمن خلية الكشف

أحسب قيمة المقاومة $\mathbf{R}_{\mathbf{D}}$ وما هو دورها،

س7/ ما هو دور المضخم العملي AOP،

س8/ أكمل المخطط المنطقى للعداد على ورقة الإجابة (الصفحة 5)،

س9/ املأ جدول اشتغال هذه الدارة على ورقة الإجابة (الصفحة 5)،

س 10/ أحسب قيمة التوتر $^-$ m V علما $m R_1 = 2~R_2$ ، وكيف يسمى هذا التوتر ،

خط التغذية:

س11/ أذكر أسماء عناصر التغذية (1؟)(2؟)(8؟) المهيكلة لخط تغدية المحرك M،

دارة المؤجلة:

س12/ ما نوع المؤجلة المستعملة،

t=3~s للحصول على زمن التأجيل P للمتغيرة المتغيرة المت

س14/ ماذا ينقص المقحل 2N2222 المستعمل في دارة المؤجلة للعمل بصفة جيدة ولماذا.

1


تمهل في القراءة والإجابة، استعمل

شىء قل


باسم الله وتوكلت عليه

ت كل الوقت الممنوح لك وقبل كل


ج1: التحليل الوظيفي التنازلي A0

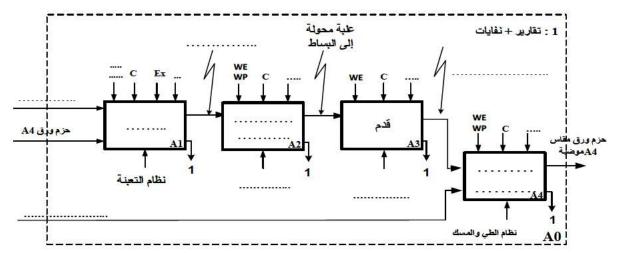

ج2: دورة GEMMA المختصرة:

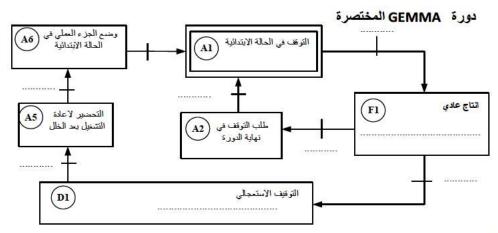

ج7/ المخطط المنطقى للعداد:

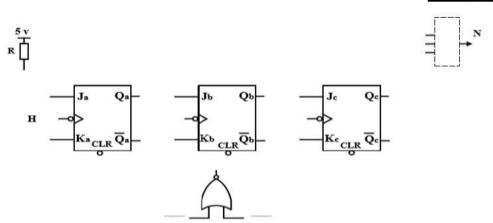

Q	R	S	حالة المقحل T	توتر الخروج Vs	قيمة التوتر V +	لكشف:	ج8/ جدول اشتغال دارة ا
ERT.						غياب حزمة الورق	
						حضور حزمة الورق	

الموقع الأول لتحضير الفروض والاختبارات في الجزائر https://www.dzexams.com

https://www.dzexams.com/ar/0ap	القسم التحضيري
https://www.dzexams.com/ar/1ap	السنة الأولى ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/2ap	السنة الثانية ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/3ap	السنة الثالثة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/4ap	السنة الرابعة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/5ap	السنة الخامسة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/bep	شهادة التعليم الابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/1am	السنة الأولى متوسط
https://www.dzexams.com/ar/2am	السنة الثانية متوسط
https://www.dzexams.com/ar/3am	السنة الثالثة متوسط
https://www.dzexams.com/ar/4am	السنة الرابعة متوسط
https://www.dzexams.com/ar/bem	شهادة التعليم المتوسط
https://www.dzexams.com/ar/1as	السنة الأولى ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/2as	السنة الثانية ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/3as	السنة الثالثة ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/bac	شهادة البكالوريا